


la bande passante :

$$\Delta N = \left[ 0, N_c = \frac{1}{20RC} \right]$$


exemple de courbe : (courbe de réponse

$$T = f(N)$$

$$G = f(N)$$

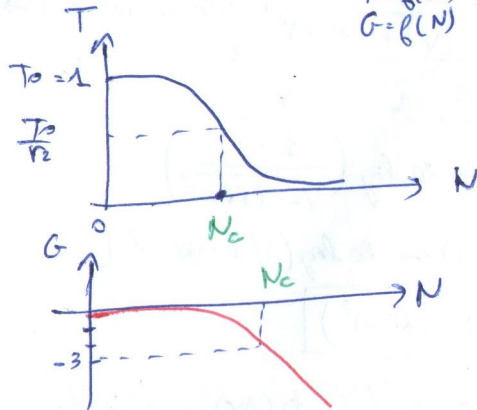

$Q_3$ : filtre passe haut passif:

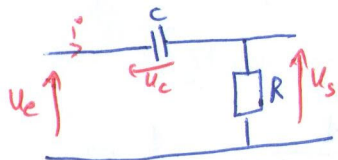

Déterminer l'éq diff en f de U et Ue ?

Loi des mailles :  $U_R + U_C = U_e$

$$U_R = U_s = Ri \Rightarrow i = \frac{U_s}{R}$$

$$U_C = \frac{q}{C} = \frac{1}{C} \int i dt = \frac{1}{RC} \int U_s dt$$

donc

$$U_s + \frac{1}{RC} \int U_s dt = U_e$$


A l'aide de la construction de Fresnel déterminer

l'expression de la transmittance  $T = \frac{U_{sm}}{U_{em}}$  ?

$$U_s(t) = U_{sm} \sin(\omega t + \varphi_s) \rightarrow \vec{V}_s \mid U_{sm} \varphi_s$$

$$\frac{1}{RC} \int U_s dt = \frac{U_{sm}}{RC\omega} \sin(\omega t + \varphi_s - \frac{\pi}{2}) \rightarrow \vec{V}_2 \mid \frac{U_{sm}}{RC\omega} \varphi_s - \frac{\pi}{2}$$
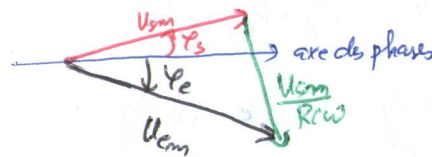
$$U_e(t) = U_{em} \sin(\omega t + \varphi_e) \rightarrow \vec{V} \mid U_{em} \varphi_e$$



d'après Pythagore :  $U_{em}^2 = U_{sm}^2 + \left( \frac{U_{sm}}{RC\omega} \right)^2$

$$U_{em}^2 = \left( 1 + \frac{1}{(RC\omega)^2} \right) U_{sm}^2$$

$$T = \frac{U_{sm}}{U_{em}} = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{(RC\omega)^2}}}$$

$\omega \rightarrow 0 \Rightarrow T \rightarrow 0$   
 $\omega \rightarrow \infty \Rightarrow T \rightarrow 1$

Calculer le Gain  $G = 20 \log(T)$  ?

$$G = 20 \log(T) = 20 \log \left( \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{(RC\omega)^2}}} \right) = -10 \log \left( 1 + \frac{1}{(RC\omega)^2} \right)$$

Calculer le déphasage  $\Delta \varphi = \varphi_s - \varphi_e$  ?

$$\tan(\Delta \varphi) = \frac{\frac{U_{sm}}{RC\omega}}{U_{sm}} = \frac{1}{RC\omega}$$

Calculer la fréquence de coupure  $N_b$  ?

$$T = \frac{T_0}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \Leftrightarrow \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{(RC\omega)^2}}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\Leftrightarrow 1 + \frac{1}{(RC\omega)^2} = 2 \Leftrightarrow \omega = \frac{1}{RC} \Leftrightarrow 2\pi N_b = \frac{1}{RC}$$

$$\Leftrightarrow \boxed{N_b = \frac{1}{2\pi RC}}$$



ou bien :  $G \geq G_0 - 3 \Leftrightarrow -10 \log \left( 1 + \frac{1}{(RC\omega)^2} \right) \geq -3$

$$\Leftrightarrow N \geq \boxed{\frac{1}{2\pi RC} = N_b}$$

la bande passante  $\Delta N$  ?

$\Delta N = [N_b, \infty[$  : passe haut

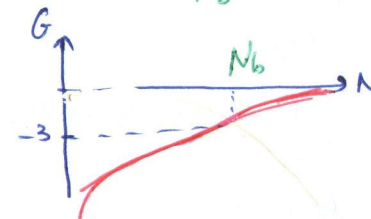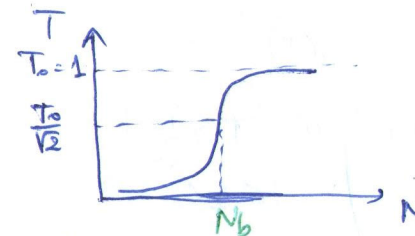exemple de courbe : (courbe de réponse  $T = f(N)$   
 $G = f(N)$ )



B.M Taki'eddine

23 390 248